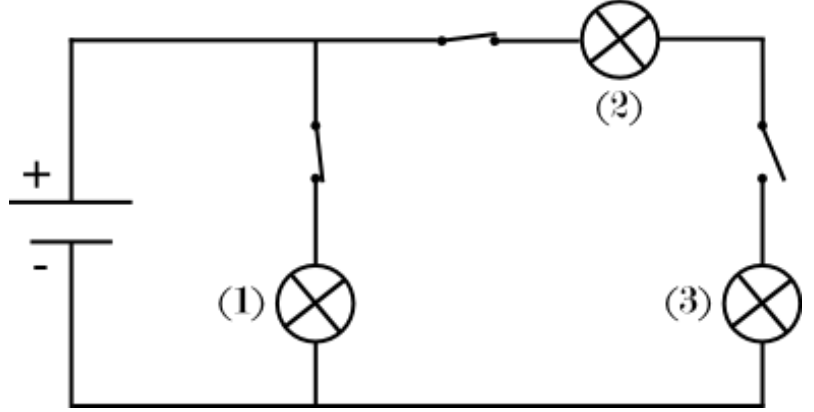


<p>الاسم الكامل:</p> <p>رقم الامتحان:</p> <p>النقطة: 10</p>	<p>الامتحان المحلي الموحد السنة: السادسة ابتدائي دورة يناير 2017 مادة: النشاط العلمي مدة الإنجاز: 45 دقيقة</p>	<p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني</p> <p>الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: مراكش - آسفي المديرية الإقليمية: بالصويرة م.م. الإمام البخاري</p>
---	--	--

1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)

أ - ما هو المصباح أو المصابيح التي تشتعل؟
.....
ب كيف تم تركيب المصباحين (2) و(3)؟
.....



2) تعتبر الصهيرة أحد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية. ما هو دوره؟ (1 ن)

.....

3) أتمم بما يناسب: (3 ن)

نميز أسلاك الدارة الكهربائية المنزلية من خلال ألوانها: فسلك الطور لونه
والسلك لونه والسلك
لونه

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية - السوائل - مواد عضوية - الغازات - مواد معدنية.
تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون
من و

5) اذكر مصدرين من مصادر الطاقة؟ (1 ن)

.....
.....