

التمرين 01

www.pc-lycee.com

نعتبر دائرة مكونة من الأجهزة التالية والمركبة على التوالي :
 - موصلان أوميان مقاومتهما على التوالي $R_1=118\Omega$ و $R_2=82\Omega$.
 عمودان :
 الأول P_1 قوته الكهرومحرقة $E_1=4,5V$ و مقاومته الداخلية $r_1=2\Omega$.
 الثاني P_2 قوته الكهرومحرقة $E_2=9V$ و مقاومته الداخلية $r_2=1\Omega$.
 حدد قيمة شدة التيار الذي يمر في الدارة.

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com